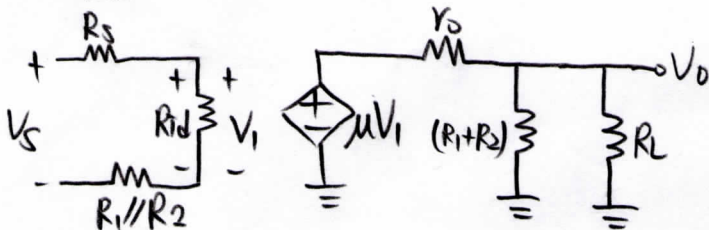


10/27/2009


1. voltage amplifier \rightarrow series-shunt
 current amplifier \rightarrow shunt-series
 transconductance amplifier \rightarrow series-series
 transresistance amplifier \rightarrow shunt-shunt

2. P.808.

(a) A circuit



B circuit

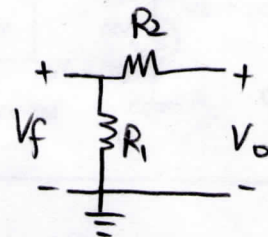

(b)

$$A = \frac{V_o}{V_{in}} = \mu \frac{(R_1+R_2) \parallel R_L}{(R_1+R_2) \parallel R_L + R_o} \times \frac{R_{id}}{R_s + R_{id} + R_1 \parallel R_2} = 10^4 \times \frac{(1k+1M) \parallel 5k}{(1k+1M) \parallel 5k + 2k} \times \frac{50k}{2k + 50k + 1k \parallel 1M} \div 6729.0681 \text{ (V/V)}$$

$$\beta = \frac{R_1}{R_1+R_2} = \frac{1k}{1k+1M} \div 9.99 \times 10^{-4} = \frac{1}{1001} \text{ (V/V)}$$

$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta} = 871.3769 \text{ V/V}$$

3.

$$A = \frac{10^4}{(1+j\frac{f}{10^4})(1+j\frac{f}{10^5})(1+j\frac{f}{10^6})}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{f}{10^4}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f}{10^5}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f}{10^6}\right) = -180^\circ$$

$$\Rightarrow f = 3.35 \times 10^5$$

(a) 使用 $\frac{1}{\beta}$, 讓 $\phi = -180^\circ$, gain = 0

$$\therefore \frac{1}{\beta} = 40 \text{ dB} \Rightarrow 40 = 20 \log \frac{1}{\beta} \Rightarrow \beta = 10^{-2}$$

(b) $\phi = -135^\circ$, gain = 0

$$\frac{1}{\beta} = 60 \text{ dB} \Rightarrow \beta = 10^{-3}$$

$$A_f = \frac{10^4}{1+10} = 909.091 \text{ V/V}$$

5. (A).



2009.

$$V_{ov} + V_{ov} + V_{TN} = 1.2 \leq V_{cm} \leq \cancel{V_{DD} - V_{ov1} - V_{TN}} \\ 0.2 + 0.2 + 0.8 \quad 3.3 - 0.2 - 0.8$$



$$V_{cm} - (V_{DD} - V_{ov9}) \leq V_{TN} \\ 3.3 - 0.2$$

$$V_{cm} \leq 3.9 \text{ V}$$
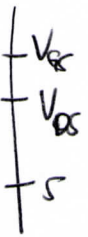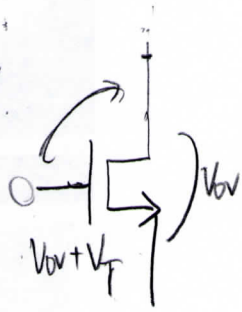
$$1.2 = 0.2 + 0.8 + 0.2 + 0.8 - 0.8 \leq V_o \leq V_{DD} - V_{ov10} - V_{ov4} \\ 3.3 - 0.2 - 0.2 = 2.9$$



6.

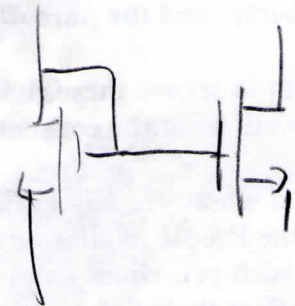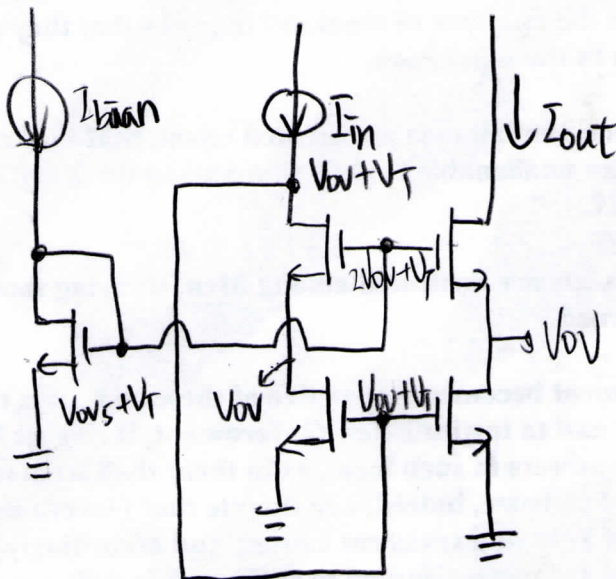

$$2 \times 0.2 + 0.8 = V_{ov5} + 0.8 \Rightarrow V_{ov5} = 0.4$$

$$I_{bias} = \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L} \right)_5 \times V_{ov5}^2 = I_{out} = \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L} \right)_4 \times 0.2^2$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_5 \times 0.16 = \left(\frac{W}{L} \right)_4 \times 0.04$$

$$\frac{4}{1} = \frac{0.16}{0.04} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\left(\frac{W}{L} \right)_4}{\left(\frac{W}{L} \right)_5}$$

$$V_{bias} = 2 \times 0.2 + 0.8 = 1.2 \text{ V}$$